

CONTROL PARCIAL

UF1963 / MF1559_1 — Seguridad eléctrica y equipos de medida

Curso: **ELEQ0111** - OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Módulo: **MF1559_1** - Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos

Unidad didáctica: **UF1963** - *Prevención riesgo eléctrico y equipo de medida*

Centro formativo: Concello de Santa Comba

Alumno/a: _____

DNI/NIE: _____ **Fecha:** ____ / ____ / ____

Firma del alumno:

Firma del docente:

Calificación: ____ / 10

INSTRUCCIONES GENERALES

- Tiempo máximo de realización del control **60 minutos**.
- El control se cubrirá con bolígrafo **azul o negro**.
- La calificación para considerar resultado APTO será: **5 puntos sobre 10**.
- El alumno firmará en todas las hojas en el margen inferior.
- Estructura del exámen:
 - i. Parte teórica de:
 - 1. Verdadero/Falso: Con una valoración máxima de 2 puntos.
 - 2. Opción simple: Con una valoración máxima de 6 puntos.
 - ii. Parte práctica de:
 - 1. Ejercicio completar: Con una valoración máxima de 1 punto.
 - 2. Ejercicio relacionar: Con una valoración máxima de 1 punto.
 - iii. Puntuación definida en el enunciado de cada ejercicio

CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXÁMEN

CR4.7 Las normas de prevención de riesgos se cumplen en todas las intervenciones realizadas. – **Riesgo eléctrico**

C2: Interpretar esquemas y manuales de montaje relacionándolos con equipos eléctricos y electrónicos reales. – **Circuitos en serie y paralelo. Uso del polímetro.**

Firma del alumno:

VERDADERO / FALSO: _____ / 2 puntos (0,5 cada respuesta correcta)

Instrucciones específicas: Indicar si cada afirmación es verdadera o falsa.

Afirmación	V	F
1. Para medir voltaje , el polímetro se conecta en paralelo con el elemento a medir.	☐	☐
2. La reposición de tensión después de un trabajo sin tensión se puede iniciar antes de retirar las herramientas del lugar.	☐	☐
3. Los multímetros analógicos son más precisos que los digitales.	☐	☐
4. En atmósferas explosivas está prohibido trabajar en tensión, salvo con equipos específicamente diseñados para ello.	☐	☐

OPCIÓN SIMPLE: _____ / 6 puntos (0,75 cada respuesta correcta)

Instrucciones específicas: Seleccionar la opción correcta en cada caso (**una**).

5. Según el Real Decreto 614/2001, el **segundo paso** del procedimiento para trabajos sin tensión es:

- a) Desconectar
- b) Verificar ausencia de tensión
- c) Prevenir realimentación
- d) Poner a tierra y en cortocircuito

6. El símbolo **V=** en el selector de un polímetro indica:

- a) Voltaje alterno
- b) Voltaje continuo
- c) Resistencia
- d) Corriente alterna

7. ¿En qué puerto del polímetro se conecta **siempre** la punta de prueba negra?

- a) $V\Omega mA$
- b) COM
- c) 10A/20A
- d) En cualquiera de los rojos

Firma del alumno:

8. La resistencia eléctrica se mide en:
- a) Voltios (V)
 - b) Amperios (A)
 - c) Ohmios (Ω)
 - d) Vatios (W)
9. La corriente que suministra un enchufe doméstico en España es:
- a) Corriente continua de 12 V
 - b) Corriente alterna de 220 V
 - c) Corriente continua de 220 V
 - d) Corriente alterna de 12 V
10. ¿Qué selector debe elegir para comprobar **Resistencia**?
- a) V~
 - b) A=
 - c) Ω
 - d))))
11. Antes de medir **resistencia** con el polímetro, es imprescindible:
- a) Conectar la punta roja al puerto 10A
 - b) Asegurarse de que el circuito esté sin tensión
 - c) Poner el selector en corriente alterna
 - d) Golpear suavemente el polímetro
12. La reposición de tensión tras un trabajo sin tensión:
- a) Se puede hacer sin retirar herramientas pequeñas
 - b) Solo se inicia tras retirar a los trabajadores y herramientas
 - c) Es el primer paso del proceso de seguridad
 - d) No necesita verificación previa

Firma del alumno:

COMPLETAR: _____ / 1 punto (0,25 cada respuesta correcta)

1. Completar los espacios en blanco con una palabra de las siguientes:

CANTIDAD ESTRECHAMIENTO PRESIÓN I

Voltaje (V) = _____ del agua. Fuerza que empuja a los electrones.

Corriente (A) = _____ de agua que fluye por la tubería.


Resistencia (R) = _____ de la tubería. Frena el paso del agua.

Ley de Ohm: $V = \text{_____} \times R$ (escriba la letra que falta)

RELACIONAR : _____ / 1 punto (0,2 cada respuesta correcta)

1. Relacionar cada concepto de la columna A con la imagen correspondiente de la columna B.

CIRCUITO EN
PARALELO

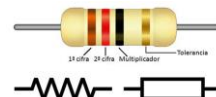


CIRCUITO EN
SERIE



RESISTENCIA



CORRIENTE
ALTERNA

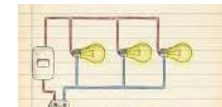

CORRIENTE
CONTINUA



Firma del alumno: